

Constitution du sujet :

Un dossier technique : pages 1/6 – 2/6 – 3/6 – 4/6 – 5/6 et 6/6.

Un dossier réponses : pages 1/8 – 2/8 – 3/8 – 4/8 – 5/8 – 6/8 – 7/8 et 8/8.

Travail demandé :

A- PARTIE GENIE MECANIQUE : pages 1/8-2/8-3/8 et 4/8 (10 points).


B- PARTIE GENIE ELECTRIQUE : pages 5/8- 6/8-7/8 et 8/8 (10 points).

Observation : Aucune documentation n'est autorisée. L'utilisation de la calculatrice non programmable est permise.

UNITÉ DE MOULAGE

1- Présentation du système

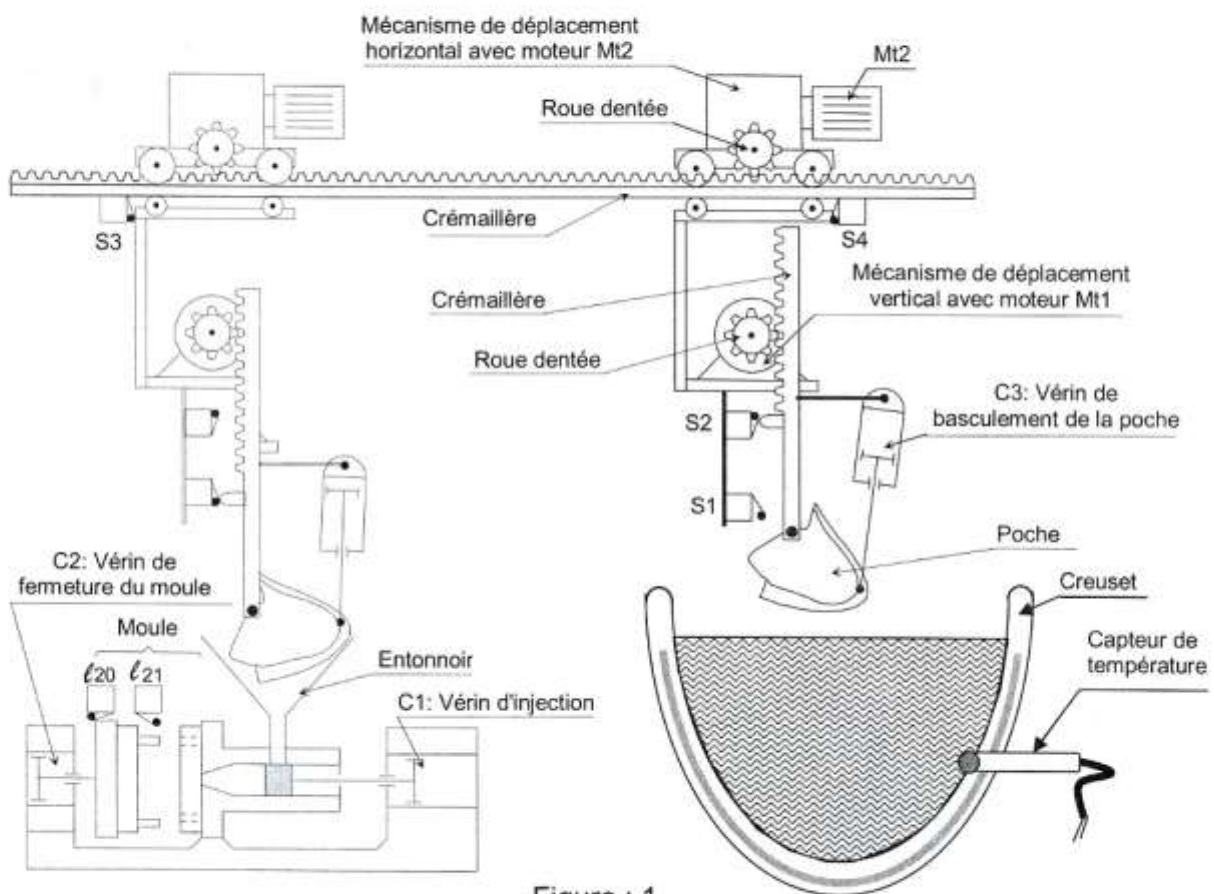Le système représenté ci-dessous permet de mouler sous pression des pièces (en alliage d'aluminium) dans un moule alimenté par une poche à partir d'un creuset.




2- Fonctionnement du système

En fonctionnement normal, le moule est alimenté par une poche à partir d'un creuset contenant du métal en fusion.

A l'état de repos, la poche est en position haute et à droite au dessus du creuset. Le moule étant ouvert.

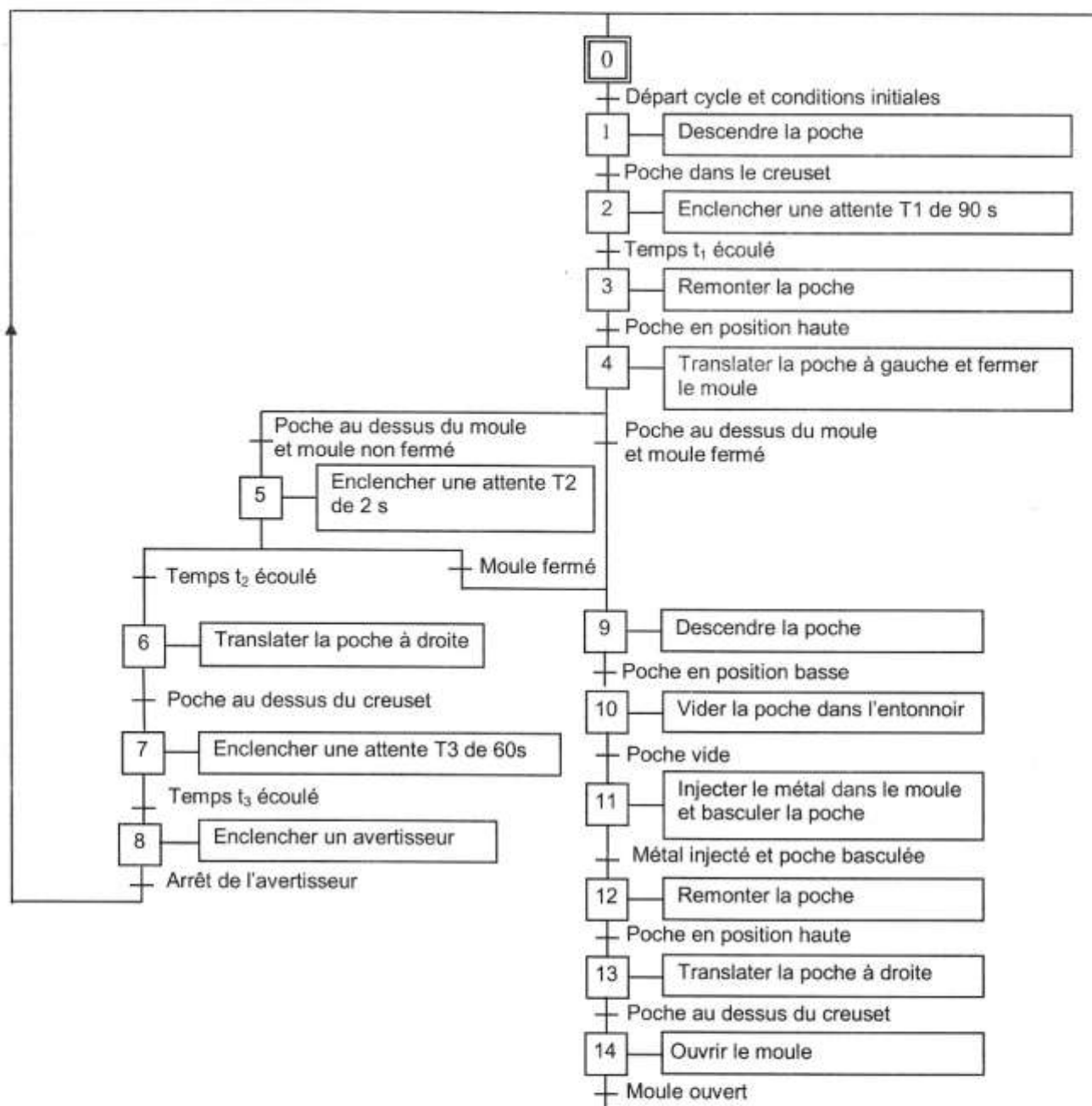L'action sur un bouton départ cycle (Dcy) provoque le fonctionnement de l'unité de moulage selon la description temporelle suivante :



NB :

- l'injection du métal dans le moule se fait par la rentrée et la sortie du vérin C1.
- La pièce moulée est retirée du moule manuellement.
- La phase de préparation et de réparation ne fait pas l'objet de cette étude.

3- Choix technologique

3-1 Tableau d'identification des entrées et des sorties


Actions	Actionneurs	Préactionneurs	Capteurs
Translation verticale	Moteur Mt1 à deux sens de marche	KM1 (de haut en bas)	S1 : position basse
		KM2 (de bas en haut)	S2 : position haute
Translation horizontale	Moteur Mt2 à un sens de marche	KB2 et KB3 (déplacement à gauche)	S3 : position gauche
		KB1 et KB3 (déplacement à droite)	S4 : position droite
Basculement de la poche	Vérin C3	SC3	14M3
		RC3	12M3
Injection du métal	Vérin C1	SC1	14M1
		RC1	12M1
Fermeture et ouverture du moule	Vérin C2	SC2	14M2
		RC2	12M2
signalisation	Avertisseur H		S5 : arrêt de H
T1: temporisateur de 90 s; T2: temporisateur de 2 s; T3: temporisateur de 60 s			Dcy : départ cycle

3-2 Grafcet partiel d'un point de vue de la partie commande des séquences (5, 6, 7 et 8)

A cause de la limite du nombre des entrées/sorties du PIC 16F84A, on se propose de commander le système par plusieurs microcontrôleurs. Pour cela on décompose le Grafcet d'un point de vue de la partie commande en Grafcets partiels synchronisés entre eux.
On représente alors les étapes (5, 6, 7 et 8) par la séquence ci-contre.

Tableau d'affectation des entrées/sorties du PIC 16F84A


Entrées	Système	X4	$\bar{l}_{21}$	S3	S4	S5	X9		
	Microcontrôleur	RB0	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6	RB7
Sorties	Système	KB1	KB3	H					
	Microcontrôleur	RA0	RA1	RA2	RA3	RA4			

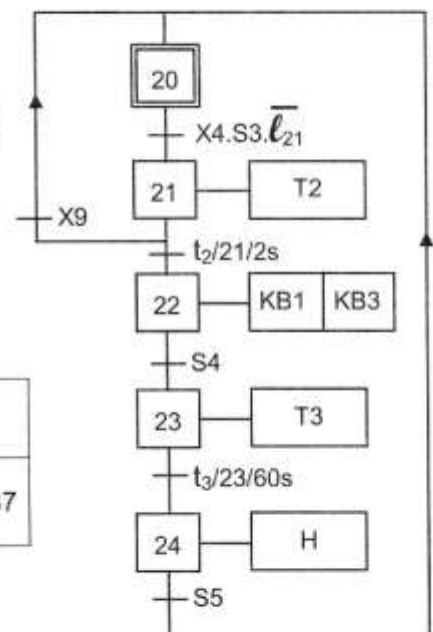

GRAFCET PC partiel


4- Gestion de la température du four

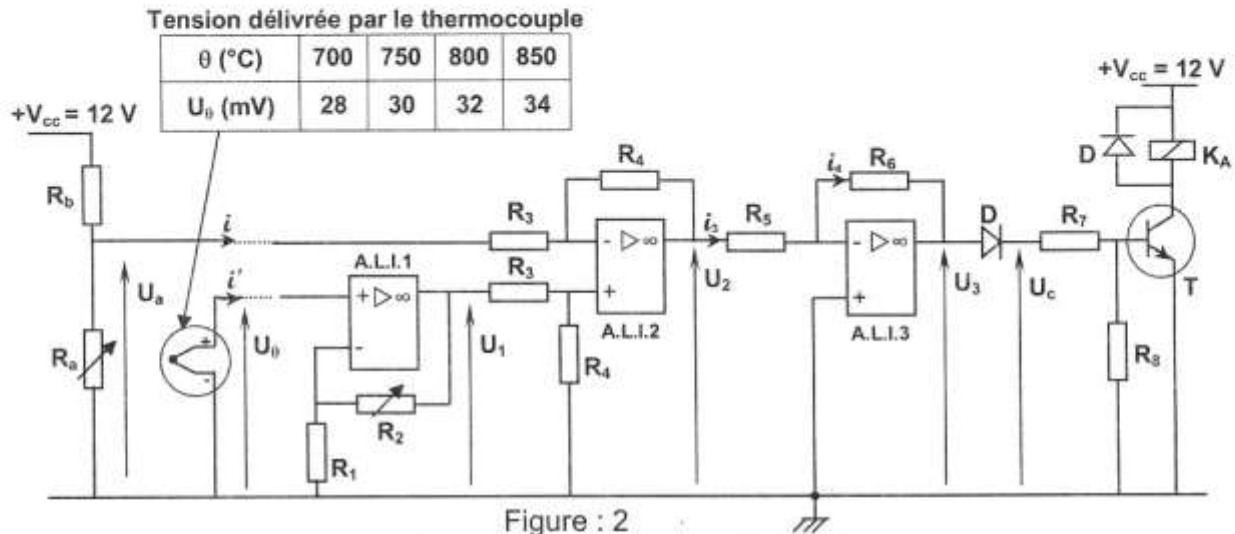La détection de la température du métal en fusion est assurée par un thermocouple approprié. La tension délivrée par ce thermocouple est traitée selon le schéma électronique suivant. Le relais K_A commande les éléments chauffants du four.



La tension U_{θ} image de la température est amplifiée par l'A.L.I.1.

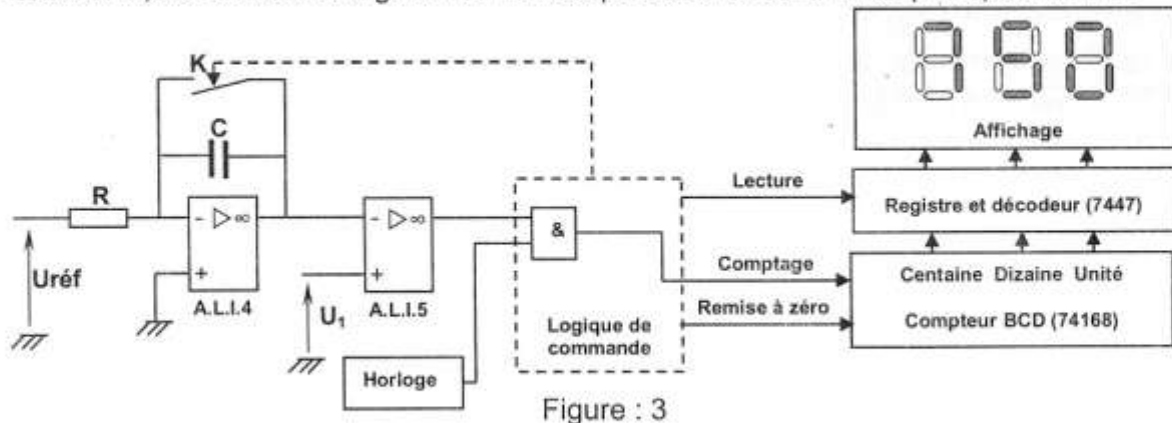La tension U_1 est convertie en grandeur numérique selon le schéma de principe suivant :



Le document constructeur du compteur-décompteur décimal programmable 74168 est le suivant :


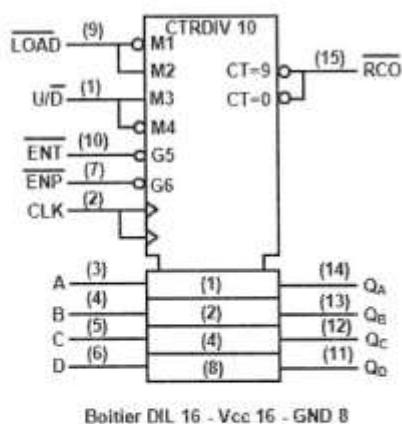


Figure : 4

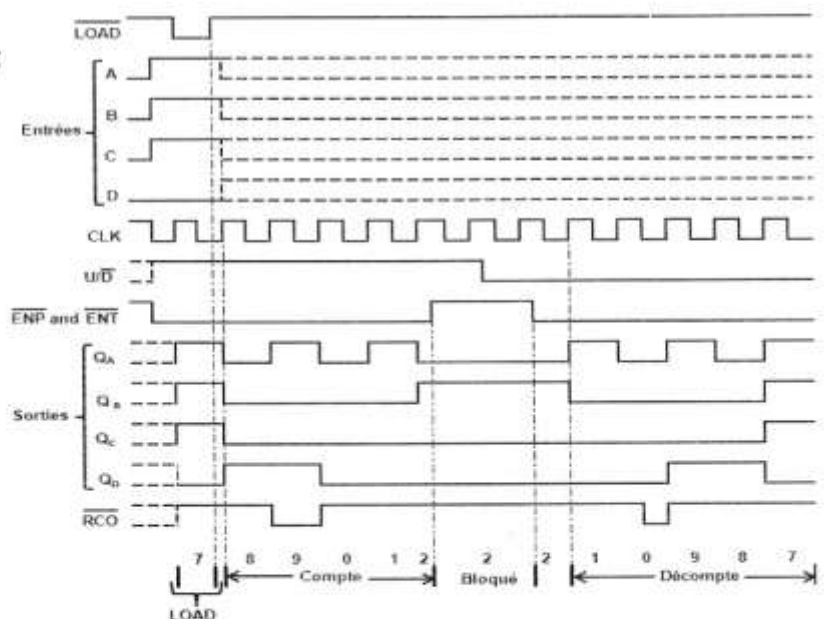

5- Fonctionnement du mécanisme de déplacement horizontal

La page 6/6 du dossier technique représente le mécanisme assurant le déplacement horizontal du chariot porte poche. Ce mécanisme schématisé ci-contre fonctionne comme suit :

- **Déplacement à gauche : poche remplie**


Les bobines (B2) et (B3) sont excitées, le plateau (8') applique une force pressante sur les disques d'embrayages (9') et (42'), la rotation de l'arbre (1) est transmise à travers l'engrenage (13, 29).

- **Déplacement à droite : poche vide**

Les bobines (B1) et (B3) sont excitées, le plateau (8) applique une force pressante sur les disques d'embrayages (9) et (42), la rotation de l'arbre (1) est transmise à travers la chaîne (37).

- **Le freinage :**


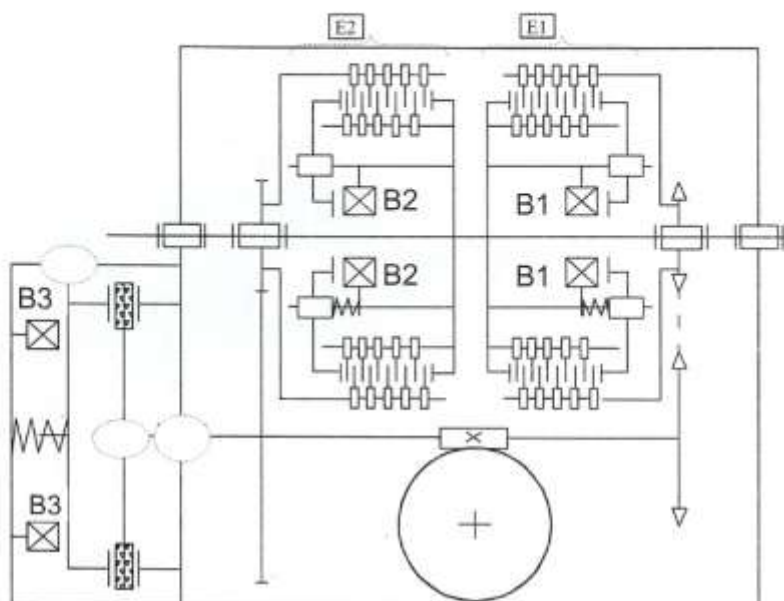
L'arrêt en translation du chariot est assuré par un frein électromagnétique commandé par la bobine (B3).



Nomenclature :

24	1	Guide disque
23	1	Vis à tête hexagonale
22	1	Armature
21	3	Ressort
20	1	Plaquette
19	1	Disque à garnitures
18	1	Plaquette
17	1	Couvercle
16	1	Boîtier
15	1	douille à aiguilles sans bague intérieure
14	1	Anneau élastique pour arbre
13	1	Roue dentée ($Z_{13} = 16$ dents)
12	2	Cloche
11	1	Corps
10	2	Armature
9	10	Disque mobile sur armature
8	2	Plateau
7	2	Support
6	2	Coussinet à collerettes
5	1	Pignon à chaîne ($Z_5 = 12$ dents)
4	1	Bague
3	1	Roulement à une rangée de billes à contact radial
2	1	Boîtier
1	1	Arbre d'entrée
Rep	Nb	DÉSIGNATION

47	6	Ressort
46	2	Disque fixe sur armature
45	1	douille à aiguilles sans bague intérieure
44	3	Vis de guidage
43	3	Vis à tête cylindrique
42	10	Disque mobile sur cloche
41	3	Vis à tête cylindrique
40	1	Joint à deux lèvres
39	2	Joint torique
38	1	garniture
37	1	Chaîne
36	1	Clavette parallèle
35	1	Pignon à chaîne ($Z_{35} = 15$ dents)
34	1	Goupille de positionnement
33	1	Arbre de sortie
32	1	Roue dentée ($Z_{32} = 40$ dents)
31	1	Clavette parallèle
30	1	Vis sans fin ($Z_{30} = 3$ filets)
29	1	Roue dentée ($Z_{29} = 30$ dents)
28	1	Bague
27	1	Roulement à une rangée de billes à contact radial
26	1	Rondelle frein
25	1	Écrou à encoches
Rep	Nb	DÉSIGNATION

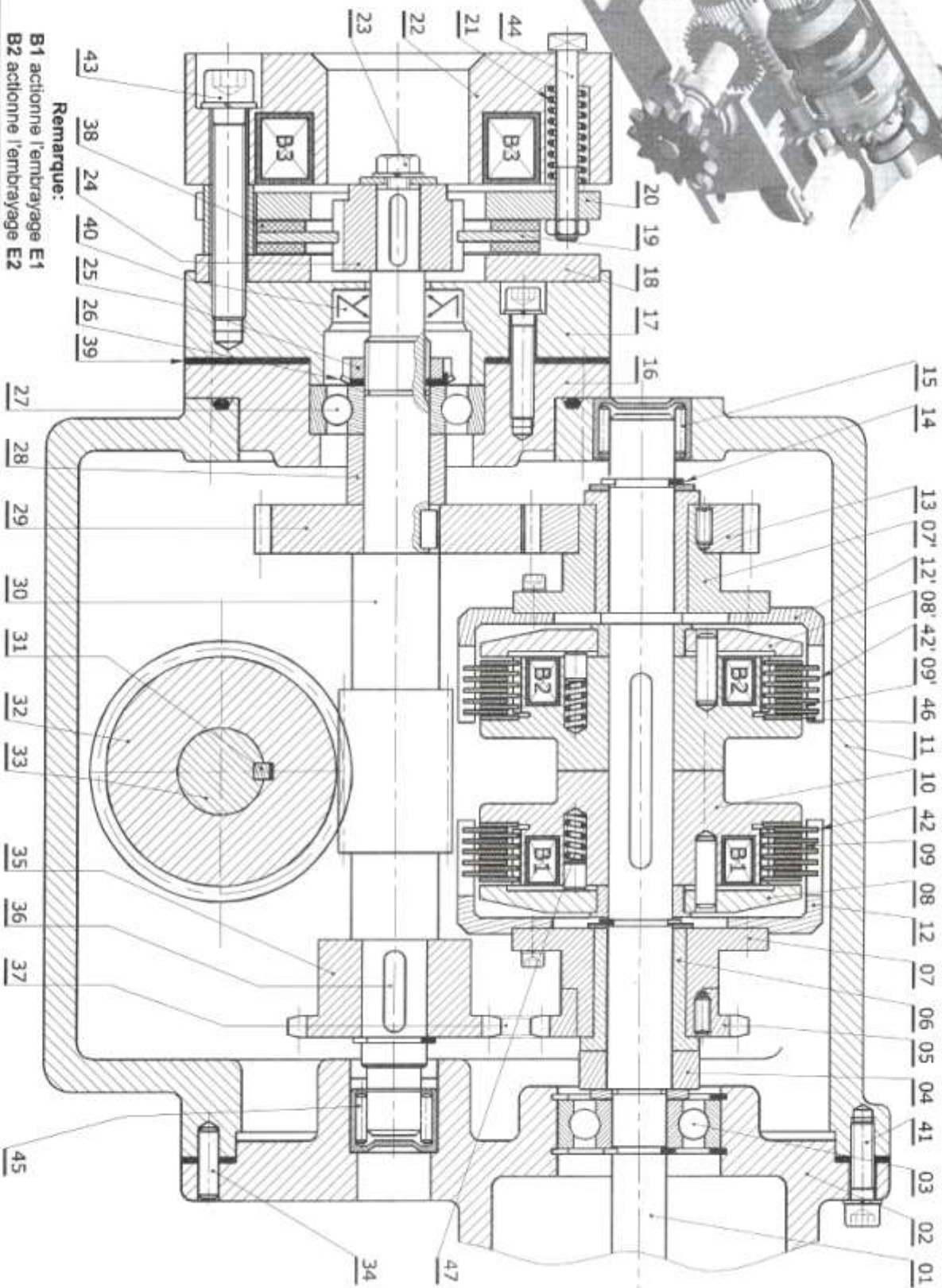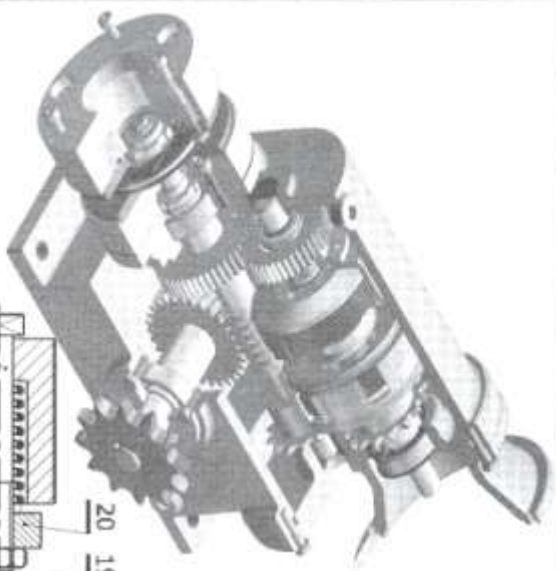

Remarque:

B1 actionne l'embrayage E1
B2 actionne l'embrayage E2

Echelle : 1 : 2

UNITE DE MOULAGE

Mécanisme de déplacement horizontal


Dossier technique : page 6/6

A- PARTIE GENIE MÉCANIQUE

1- Analyse fonctionnelle

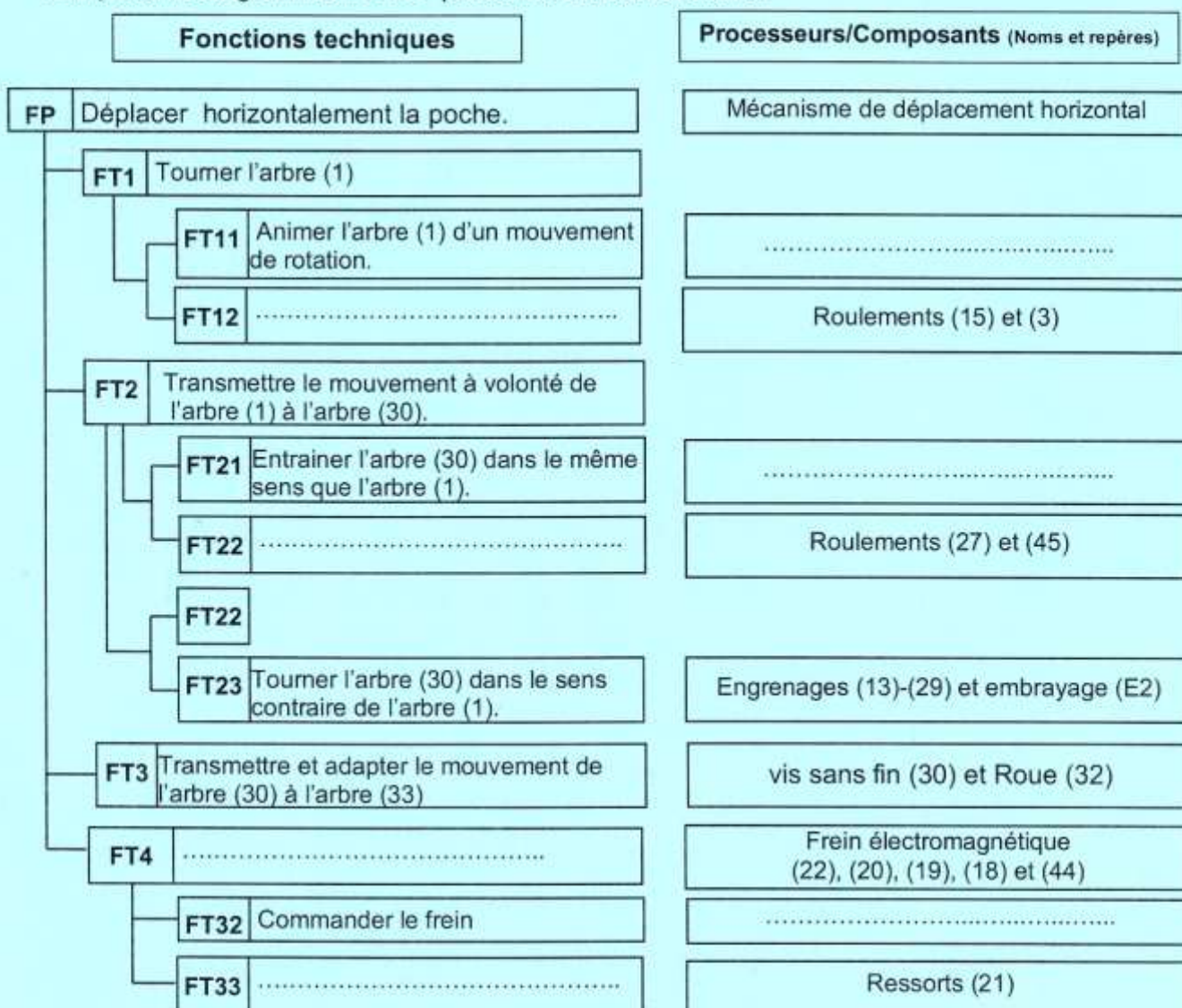1-1 En se référant au dossier technique du mécanisme de déplacement horizontal.

Compléter le diagramme F.A.S.T partiel relatif à la fonction FP



1-2 En analysant la solution constructive de l'assemblage du boîtier (2) avec le corps (11), compléter le tableau suivant :

	Mise en position	Maintien en position
Assemblage (2) et (11)		

Indiquer par une croix le type d'ajustement entre (2) et (11) :

☐ Avec jeu

☐ Avec serrage

☐ Incertain

1-3- schéma cinématique


En se référant au dessin d'ensemble du dossier technique pages (5/6 et 6/6), compléter les blocs cinématiques qui constituent le dispositif de freinage en utilisant les repères des pièces suivantes : 19, 20, 22, 24.

A = { 16, 17, 18, }

B = { 44, }


C = { 38, }

D = { 23, 30, }

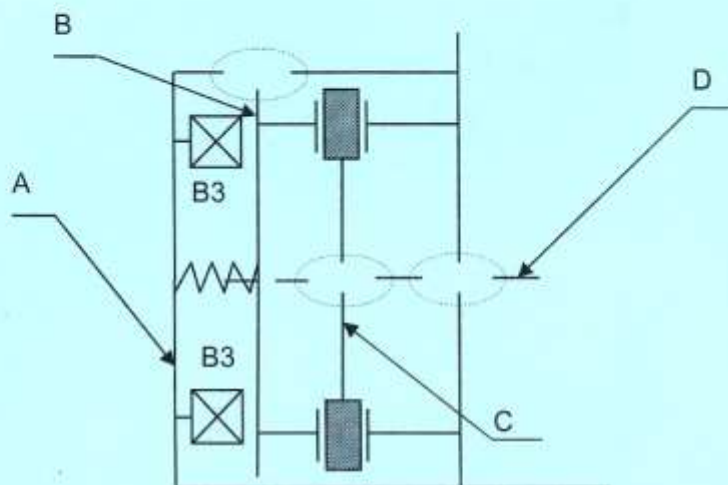

2- cotation fonctionnelle

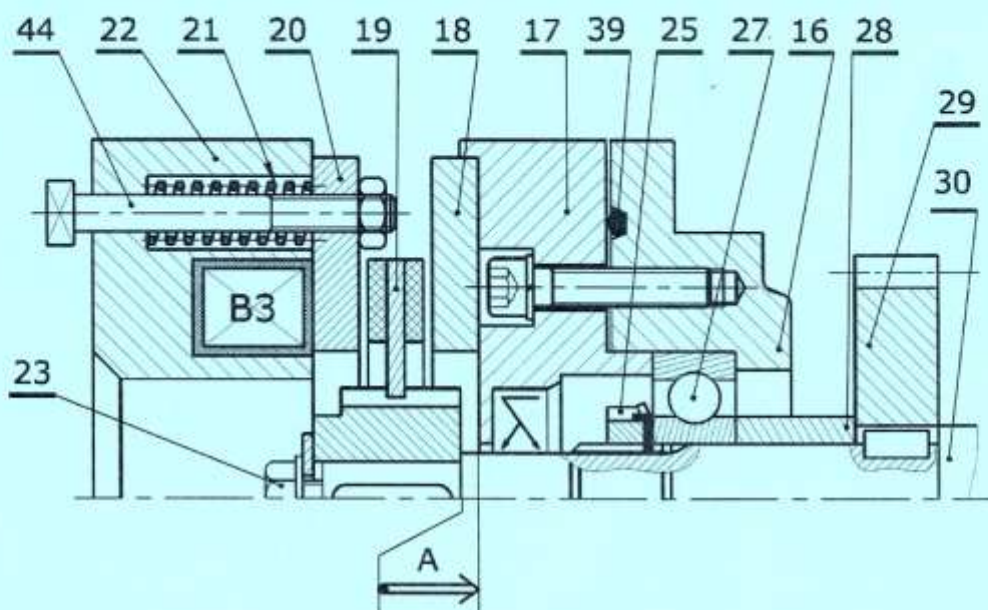2-1 tracer la chaîne de cotes relative à la condition A



3-Transmission de mouvement


En se référant au dossier technique:

3-1 Identifier, ci-dessous, les caractéristiques des embrayages en cochant la case correspondante.

Principe d'entraînement	Nature de la commande	Type de surface de contact
Par obstacle	Electromagnétique	Conique
Par adhérence	Manuelle	Plane

3-2 compléter les deux chaînes de transmission de mouvement ci-dessous :

a- Bobine B1 et B3 excitées

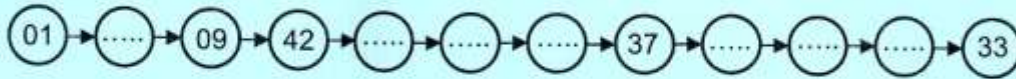

b- Bobine B2 et B3 excitées



3-3 Sachant que la vitesse du moteur Mt_2 est $N_{Mt_2} = 1460$ tr/min, calculer pour chaque cas la vitesse de rotation N_{33} de l'arbre de sortie (33) en (tr/min) :

a- Bobine B1 et B3 excitées

.....

.....

.....

.....

$N_{33} =$

b- Bobine B2 et B3 excitées

.....


.....

.....

$N_{33} =$

4- transformation de mouvement

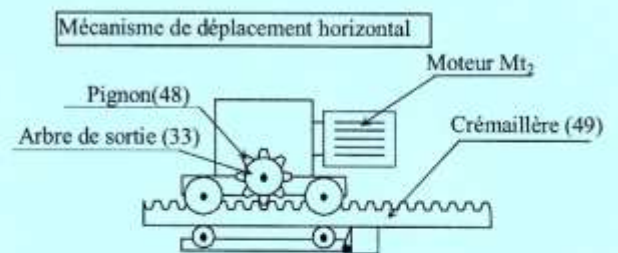Le déplacement horizontal de la poche est assuré par le système pignon (48) et crémaillère (49) comme le montre la figure ci-contre, le pignon (48) est lié complètement à l'arbre (33).



On donne : $Z_{48} = 30$ dents et module $m = 2$ mm

4-1 Calculer la vitesse de déplacement de la poche dans le cas ou (B1 et B3 excitées).

.....

.....

$V_{p.vide} = \dots\dots\dots$ m/s

4-2 Calculer la vitesse de déplacement de la poche dans le cas ou (B2 et B3 excitées)

.....

$V_{p.pleine} = \dots\dots\dots$ m/s

5- Résistance de l'arbre d'entrée (01)

L'arbre (01) est assimilé à une poutre cylindrique à section pleine sollicitée à la torsion simple sous l'action du couple moteur C_{mt_2} .


On donne: $C_{mt_2} = 30 \text{ N.m}$, le module d'élasticité transversale $G = 80000 \text{ N/mm}^2$ et l'angle unitaire de torsion $\theta_{\max} = 1^\circ/\text{m}$

5-1 calculer le diamètre minimal $d_{\min}$ de l'arbre.

$d_{\min} = \dots\dots\dots$

5-2 sachant que le diamètre de cet arbre est $d = 22 \text{ mm}$, calculer la contrainte tangentielle maximale et représenter sa répartition dans la section (S) suivante.

$\tau_{\max} = \dots\dots\dots$

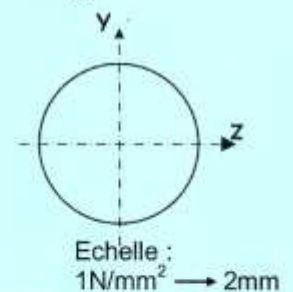


6- Conception

La liaison pivot de la vis sans fin (30) est assurée par les roulements (27) et (45). A cause de l'effort axial élevé qu'elle subit et en vue d'améliorer cette solution nous vous proposons de la modifier en utilisant deux roulements à contact oblique de type BT.

6-1- Compléter, à l'échelle du dessin, la représentation de la nouvelle solution.

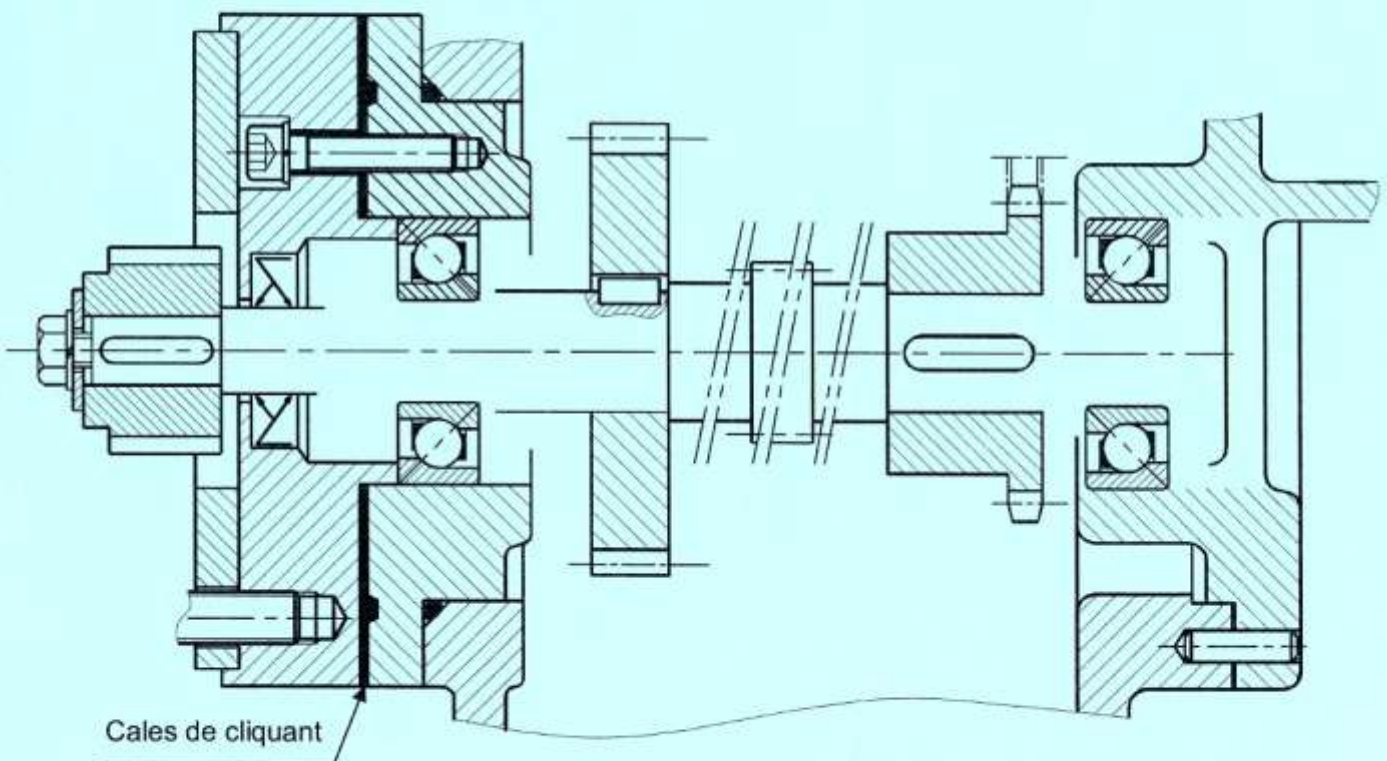6-2- Inscrire les tolérances des portées des roulements et du joint à lèvres.




B-PARTIE GENIE ELECTRIQUE

1- Etude de la commande du système

1-1 En se référant au dossier technique, compléter le GRAFCET d'un point de vue de la partie commande.

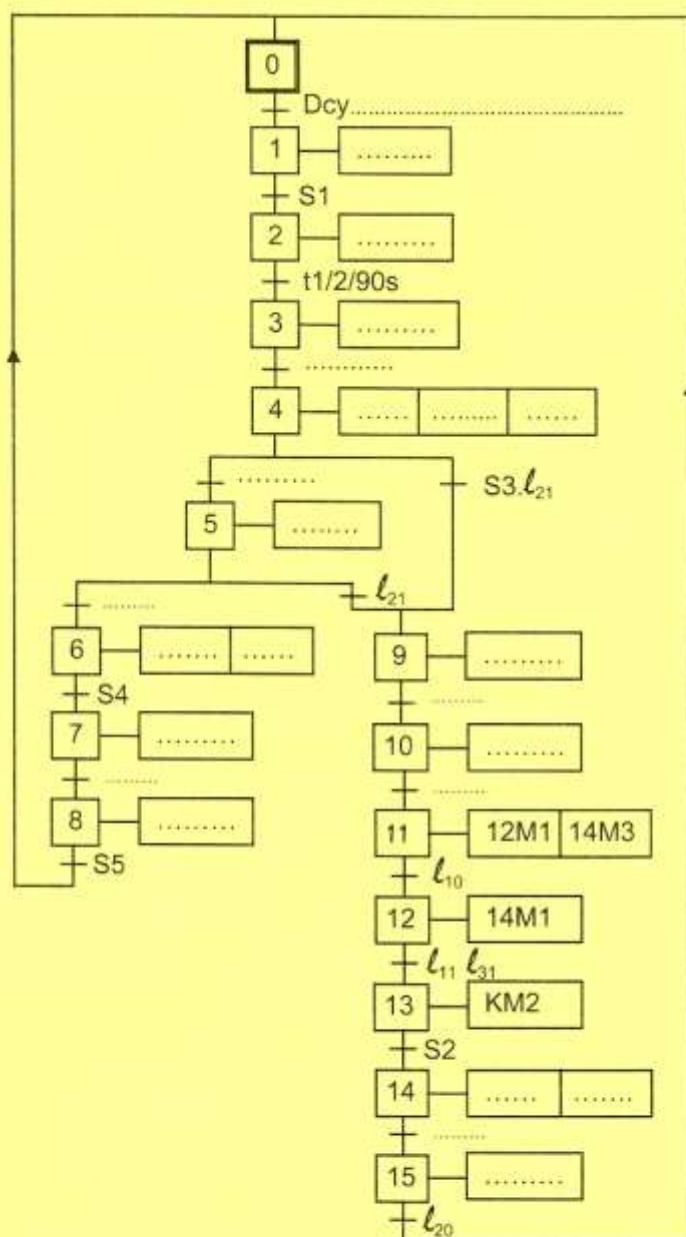1-2 En se référant au GRAFCET PC partiel et au tableau d'affectation correspondant (page 3/6 du dossier technique).

Compléter le programme en Mikropascal de la séquence choisie.



```

Program GRAFCET partiel;
var X20,X21,X22,X23,X24,T2,T3 : byte;
begin
  trisa:=$.....;
  trisb:=$.....;
  X20:=1;X21:=0;X22:=0;X23:=0;X24:=0;T2:=0;T3:=0;
  while true do
    begin
      if (( X24=1) and (Portb.4=1)) then
        begin
          X20:=1; x24:=0;
        end;
      if ((X20=1) ..... (Portb.0=1) ..... (Portb.2=1) .....
        (Portb.1=0)) then
        begin
          X21:=1; x20:=0;
        end;
      if ((x21=1) and (portb.5=1)) then
        begin
          .....;
        end;
      if ((X21=1) and (T2=1)) then
        begin
          X22:=1; x21:=0;
        end;
      if ((X22=1) and (Portb.3=1)) then
        begin
          X23:=1; x22:=0;
        end;
      if ((X23=1) and (T3=.....)) then
        begin
          X24:=1; x23:=0;
        end;
      if X22=1 then Port.....:=1 else Port.....:=0;
      if X22=1 then Porta.1:=1 else Porta.1:=0;
      if X24=1 then Porta.2:=1 else Porta.2:=0;
      if (X21=1) then
        begin
          delay_ms(.....);
          T2:=1;
        end
      else T2:=0;
      if (X23=1) then
        begin
          delay_ms(.....);
          T3:=1;
        end
      else T3:=0;
    end;
  end;
end.

```

2- Etude du moteur Mt1

Le moteur Mt1 est un moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit portant sur sa plaque signalétique les indications suivantes :

230/400 V; 5,88/3,4 A; 50 Hz; 1428 tr/min; 1,5 KW; $\cos\varphi = 0,82$.

Pour $f = 50$ Hz, la valeur efficace de la tension entre phase vaut 400 V.

Au point de fonctionnement nominal :

2-1 Quel couplage doit-on réaliser sur la plaque à bornes du moteur ?

.....

2-2 Déterminer la vitesse de synchronisme n_s et le nombre de pôles du moteur.

.....

.....

2-3 Déterminer le glissement g du moteur.

.....

2-4 Déterminer la puissance active P_a absorbée par le moteur.


.....

.....

2-5 Déterminer le rendement η du moteur.

.....

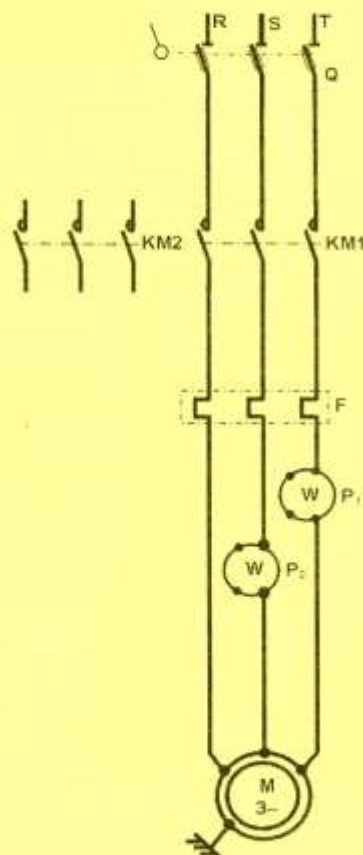2-6 Compléter le schéma de câblage permettant l'inversion du sens de rotation et la mesure de la puissance absorbée par le moteur par la méthode de deux wattmètres.



3- Gestion de la température du four

3-1 Etude du circuit de détection de la température du four

En se référant à la page 4/6 du dossier technique (figure : 2) et en prenant en considération les données suivantes :

V_{cc}	R_a	R_b	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
12 V	$2\text{ K}\Omega \leq R_a \leq 5\text{ K}\Omega$	$1\text{ K}\Omega$	$1\text{ K}\Omega$	$299\text{ K}\Omega$	$10\text{ K}\Omega$	$47\text{ K}\Omega$	$10\text{ K}\Omega$	$33\text{ K}\Omega$

Grâce à des systèmes suiveurs, non représentés, les intensités i et i' sont nulles.

Les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits et sont alimentés par ± 12 V.

On suppose que pour $U_c > 0$ $K_A = 1$, ce dernier commande alors un circuit de puissance alimentant les éléments chauffants du four électrique.

3-1-1 Exprimer U_a en fonction de V_{cc} , R_b et R_a

.....

3-1-2 Déterminer la plage de réglage de la tension U_a

Valeur minimale : $U_{amin} =$

Valeur maximale : $U_{amax} =$

On prendra, pour la suite de l'exercice, $R_a = 3\text{ K}\Omega$ et $U_a = 9\text{ V}$.

3-1-3 Justifier le fonctionnement en régime linéaire de l'amplificateur A.L.I.1.

.....
.....

3-1-4 La tension U_1 peut se mettre sous la forme $U_1 = (1 + R_2/R_1).U_\theta$, quelle est la fonction assurée par l'A.L.I.1, R_1 et R_2 ?

.....

3-1-5 Calculer les valeurs de U_1 pour les températures données par le tableau suivant.

.....	$\theta\ (^{\circ}\text{C})$	700	750	800
.....	$U_1\ (\text{V})$			

3-1-6 La tension U_2 peut se mettre sous la forme $U_2 = \frac{R_4}{R_3} \cdot (U_1 - U_a)$, quelle est la fonction assurée par l'A.L.I.2, R_3 et R_4 ?

.....

3-1-7 Calculer les valeurs de U_2 pour les tensions U_1 données.

.....	$U_1\ (\text{V})$	8,4	9	9,6
	$U_2\ (\text{V})$			

3-1-8 Exprimer i_3 en fonction de U_2 et R_5 .

.....

3-1-9 Exprimer i_4 en fonction de U_3 et R_6 .

.....

3-1-10 En supposant que $i_3 = i_4$, montrer que $U_3 = \frac{R_4.R_6}{R_3.R_5} \cdot (U_a - U_1)$.

.....

.....

3-1-11 Comment évolue la tension U_3 quand la température θ augmente ?

.....

3-1-12 Remplir le tableau suivant donnant l'état du relais K_A en fonction de la variation de la température.

.....

.....

θ (°C)	U_0 (mV)	U_1 (V)	U_3 (V)	U_c (V) (> 0 , $= 0$, ≤ 0)	K_A (1 ou 0)
650	26				
700					
750					
800					

3-2 Etude du circuit d'affichage de la température

En se référant à la page 4/6 du dossier technique (figure 3)

3-2-1 Préciser la fonction assurée par l'amplificateur (A.L.I.4), R et C pour K ouvert.

.....

3-2-2 Préciser la fonction assurée par l'amplificateur (A.L.I.5).

.....

3-2-3 En se référant au document constructeur du circuit 74168 donné à la page 4/6 du dossier technique (figure 4).

a- Compléter le tableau de fonctionnement du circuit.

CLK	$\overline{ENP}$ and $\overline{ENT}$	$\overline{LOAD}$	$U/\overline{D}$	Fonction
	0	0	x	
	1	x	x	
	0	1	1	Comptage
	0	1	0	

b- Compléter le câblage d'un compteur modulo 1000 à base du circuit 74168 en mode asynchrone.

